

Ela indica se o circuito deve realizar uma soma ou uma subtração, sendo  $B_{inv}=0$ , fazer soma e  $B_{inv}=1$ , fazer subtração.